

## ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НАПРЕЖЕНИЕ-ЧЕСТОТА

ВЛАДИМИР МАРИНОВ ПЕТКОВ  
ТУ - ВАРНА

Анализът на сумарната грешка направен в [1] показва, че тя е 0.01 %/оC, което дава 0.4 % в температурния интервал от 40 оC. Измерената за същата температурна разлика реална грешка е 0.08 %, което показва две неща. Първото е, че някои от съставките на сумарната грешка се компенсират, а второто е, че сумарната грешка с предложния начин за формиране импулса на обратната връзка на преобразувателя е все още твърде голяма, за да бъде той инструментален.

Изследванията в посока на усъвършенстване на начина за превключване импулса на обратната връзка на преобразувателите напрежение-честота (ПНЧ) доведоха до създаване на устройство за превключване на напрежение, което е по-точно от известните устройства. Нещо повече, твърдението е, че с него се постига максимумът на качеството "точност по скорост на превключване", което е най-важното за един аналогов ключ. Споменатото качество, обаче, е най-важно и за точността на преобразуване на ПНЧ.

Следователно, доказвайки високата точност и линейност на ПНЧ, в което е приложено устройството за превключване на напрежение, ние доказваме и горното твърдение, че с него се постига максимум на качеството "точност по скорост на превключването". А това, че устройството представлява разновидност на аналогов ключ позволява неговото приложение не само в ПНЧ, но и навсякъде, където е необходимо много точно и с висока скорост, да се превключват напрежителни нива в определен амплитуден интервал.

Принципът на действие на ПНЧ по структурата с пряко използване изхода на една цифрова схема като източник на импулс на обратната връзка е даден в [2] и [1]. Описание на устройството за превключване на напрежение и неговото действие са дадени в [3].

Структурната схема на ПНЧ с използването на споменатите принцип и устройство е дадена на фиг.1. Блоковете в тази структурна схема са съответно:

И - неинвертиращ интегратор (имаш голямо входно съпротивление).

ТФ ИОВ - формирател продължителността на импулса, на обратната връзка ("T" формирател).

АФ ИОВ - амплитуден формирател на ИОВ или още устройство за превключване на напрежение.

П - повторител на напрежение.

Основните блокове на ПНЧ са интеграторът и двата формирателя ТФ ИОВ, и АФ ИОВ. Действието на ПНЧ не се отличава от описаното в [1] и [2], функцията на преобразуване е същата -  $f = U_{bx}/T_0 \cdot U_0$  ( $T_0$  - продължителност,  $U_0$  - амплитуда на импулса на обратната връзка). Съществената разлика между извест-

ните ПНЧ и предложеното тук ПНЧ е в използвания опорен канал, с който се формира амплитудата на ИОВ. Известно е, че точността на преобразуване на ПНЧ зависи от точността на ИОВ, разредяща И с честотата на изходния сигнал на ПНЧ (това се вижда от функцията на преобразуване). Анализ на грешката в продължителността То на ИОВ е направен в [1] и тук няма да се повтаря, понеже блокът ТФ на ИОВ, формиращ То, не е променен.

Ще анализираме грешката  $dU$  на амплитудата  $U_o$ , на ИОВ, формирана от устройството за превключване на напрежение, чиято структурна схема и действие са описани в [3]. По предложението начин на регулиране, на превключващите нива - единичното  $U_1$  ( $U_1=U_{op}$ ) и нулевото  $U_2$  ( $U_2=0$ ), амплитудата на ИОВ  $U_o$  е равна:  $U_o = U_1 - U_2 = U_{op}$ .

Грешките, с които се поддържат двете нива, с помощта на двете двойни отрицателни обратни връзки, са следните:

$dU_{op}$  - сумарно изменение на опорното ниво  $U_{op}$  от времето, температурата и захранващите напрежения. То зависи от параметрите на приложения стабилизиращ елемент (ценер) и схемата, по която той се включва, или от вида на интегралния източник на опорно напрежение и неговите параметри, ако се използва такъв.

Това са елементи стоящи извън разглежданата структура на превключване, които са избираеми и по най-важния им параметър - минимума на сумарното им изменение  $dU_{op}$ .

$dU_{oest9}$  и  $dU_{oest10}$  - остатъчни входни напрежения на регулиращите операционни усилватели.

$I_{bx9}(R_{kl} + R)$  и  $I_{bx10}(R_{kl} + R_1)$  - паденията на входните токове на ОУ върху съпротивленията на ключовете  $R_{kl}$  и на интеграционните резистори  $R_1$ , влизащи в състава на блоковете за динамично регулиране на устройството за превключване на напрежителните нива (сумата на двете съпротивления е по-малка от 2000 ома).

$dU_{oest}$  и  $I_{bx}$  и техният дрейф са най-важните за точността на превключвателните нива параметри на ОУ.

Сумарната грешка  $dU$  е равна:

$$dU = dU_{op} + dU_{oest9} + dU_{oest10} + I_{bx9}(R_{kl}+R_1) + I_{bx10}(R_{kl}+R_1)$$

Следователно точността на устройството за превключване на напрежение, а оттам и на ПНЧ се определя от точностните параметри на елементи в неговата структура, които са избираеми.

Допълнителен анализ изискват ОУ, тъй като максимално точните ОУ са бавнодействащи. Има ли нужда устройството от точни и бързи ОУ? Или може ли то, да е работоспособно с точни и бавни ОУ? Отговорът на последния въпрос е положителен. В устройството ОУ работят в интегриращ режим, при който бързото изменение на напрежението в изхода им е принципно ограничено. Това е от една страна. От друга измененията на превключващите нива в моментите, когато не е включена динамичната ОOB, под разредящото действие на входните токове на ОУ и изходните токове на блоковете за статично регулиране на нивата е от порядъка на миливолти (разликата между динамичните


и статичните нива на цифровата логическа схема използвана в устройството). Следователно времената за дорегулиране на динамичните нива или за завършване на преходните процеси са също нищожно малки, което облекчава изискването към бързодействие-то на точни регулирации ОУ.

Експерименталният ПНЧ бе построен с ОУ K140УД17А, като регулиращи в устройството за превключване на напрежение и в интегратора, без прилагане на балансиращи средства, с изключение на ОУ10 (за регулиране на нулата). Използваният като опорен източник ценер бе D818E, а цифровата логическа схема - 531ЛА3.

След настройката на нулата и на чувствителността на ПНЧ, и след прогряването му, неговите показания бяха сравнени с филипсовия цифров волтметър РМ 2528 за 40 точки от характеристиката на преобразуване (по десет точки в обхватите 0 - 1 mV, 0 - 10 mV, 0 - 100 mV и 0 - 1000 mV). Максималното отклонение в показаната на ПНЧ от тези на цифровия волтметър бе три единици на младшия разряд или 0.003 %.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. ПЕТКОВ ВЛАДИМИР М. ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НАПРЕЖЕНИЕ-ЧЕСТОТА  
Научна сесия "ИЗМЕРВАНИЯ - 88" гр. София.
2. ГУТНИКОВ ВАЛЕНТИН С. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЕЛЕКТРОНИКА В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ "ЕНЕРГИЯ - 80".
3. ПЕТКОВ ВЛАДИМИР М. УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ Научна сесия "ЕЛЕКТРОНИКА - 95" гр. Созопол.

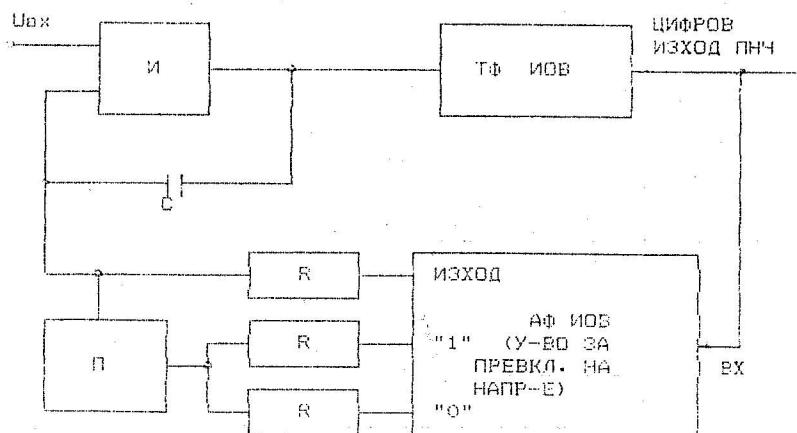

ФИГ. 1