

ГРАНИЦИ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ЗАПЪЛВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ИМПУЛСИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА УСИЛВАТЕЛ В РЕЖИМ КЛАС “Е”

доц. д-р инж. Илия Нейков Немигенчев
ст.ас. инж. Владимир Иванов Алексиев
Технически университет - Габрово

This report is development of the investigation of the possibilities for matching of the load in the class “E” by variation of the duty factor [3]. Now the results are applied that have been researched for limitation of the current and voltage of the transistor in the optimal mode of operation.

Въведение

За използване на предимствата на режим клас Е в практически устройства често се налага регулиране на мощността в товата. При работа на фиксирана честота, освен амплитудната модулация, която е подробно анализирана в [1,2], другата възможност е ШИМ. Извършените изследвания [3] позволяват получаване на ограничителните условия за запазването на оптималния режим на работа при регулиране с коефициента на запълване на управляващите импулси.

Настоящата работа е продължение на [3] и предлага определяне на възможния обхват за регулиране и гранични стойности на токовете и напреженията за схемата, които са основни параметри при проектиране на система за управление на стъпалото.

Изчисление на схемните елементи

За оразмеряване на елементите на изходната верига е необходимо комплексното реактивно съпротивление в заместващата схема - фиг.2,б в [3] да бъде разделено на:

- идеален сериен трептящ кръг с елементи L_0 и C_0 , настроен на работната честота - ω

$$(1) \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{L_o C_o}} ;$$

- jX - реактивен елемент, отчитащ разстройката на кръга спрямо тази честота;

- товарно съпротивление R_L .

* Изчисление на товарното съпротивление.


При липса на загуби в схемата, кпд е 100% при което от формула (1) в [3] следва

$$(2) \quad R_L = \frac{U_{DC} I_{DC}}{I_{0m}^2},$$

където I_{DC} има вида

$$(3) \quad I_{DC} = \frac{\omega}{2\pi} \left[\int_0^{\frac{\pi DS}{\omega}} i_{21} dt + \int_{\frac{\pi DS}{\omega}}^{\frac{2\pi}{\omega}} i_{22} dt \right],$$

а съответно i_{21} и i_{22} са дефинирани чрез (6) и (9) в [3].

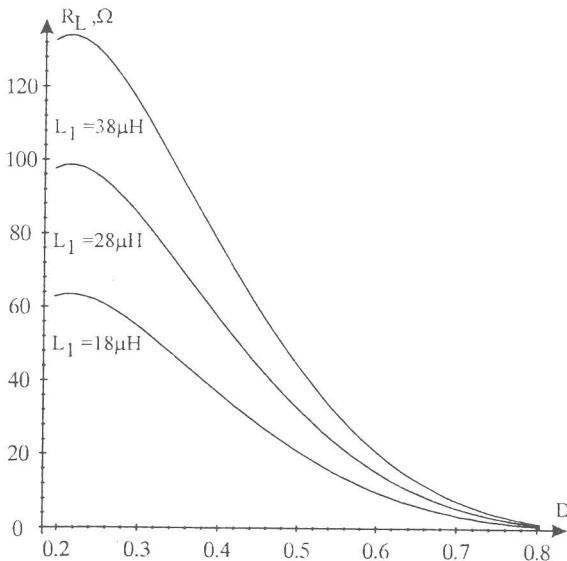

Фиг.1

На фиг.1 са показани семейство характеристики за изменението на товарното съпротивление от коефициента на запълване на управляващите импулси D , при параметър стойността на захранващия дросел. Останалите числени стойности са:

$$(4) \quad U_{DC} = 16V; f = 1MHz \text{ и } K_1 = 1.22.$$

* Допълнително реактивно съпротивление.

То се изчислява от системата уравнения

$$(5) \quad U_{Sm} = I_{0m} R_L \sqrt{1 + \frac{X^2}{R_L^2}}, \quad \varphi_1 = \varphi_0 + \arctg \left(\frac{X}{R_L} \right)$$

с две неизвестни X и φ_1 , където U_S е

$$(6) \quad U_{Sm} = \frac{\omega}{\pi} \left[\int_0^{\omega DS} u_{11} \sin(\omega t + \varphi_1) dt \right],$$

а

$$(7) \quad u_{11} = U_{DC} - L_1 \frac{di_{11}}{dt}.$$

При решаване на системата, се получава уравнение от четвърта степен с корени

$$(8) \quad X_{1,2} = \frac{1}{2} \frac{c1Xem \pm \sqrt{4csXem I_o \pi (K1^2 - 1) - 4\pi^2 I_o^2 R_L^2 (K1^2 - 1)^2 + c1Xem^2}}{I_0 \pi (K1^2 - 1)}$$

(9)


$$X_{3,4} = \frac{1}{2} \frac{-c1Xem \pm \sqrt{-4csXem I_o \pi (K1^2 - 1) - 4\pi^2 I_o^2 R_L^2 (K1^2 - 1)^2 + c1Xem^2}}{I_0 \pi (K1^2 - 1)},$$

където кофициентите $c1Xem$, $csXem$, за дадени в Приложение 1.

Физически смисъл има само решението без имагинерна част.

Два от корените - X_3 и X_4 за входните данни (4), са комплексни числа, за целия обхват на D . Изменението на останалите два корена - X_1 и X_2 , при параметрично изменение на L_1 и $D=(0.1-0.9)$, е показано на фиг.2.

Двета корена напълно покриват целия диапазон на D , като крайната стойност на X_2 и началната на X_1 е точката $D=0.2368$, при $X=182.6776$ (за $L_1 = 28\mu H$).

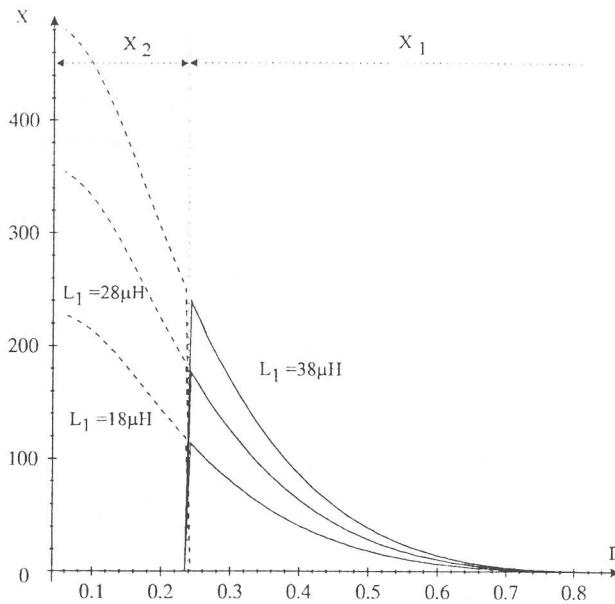


Фиг.2

Получените стойности за корените са положителни числа и следователно имат характер на индуктивност.

Изходната мощност може да бъде получена от


$$(10) \quad P_L = \frac{I_{om}^2}{2} R_L$$

и е показвана на фиг.3. Поради динамичното изменение на процеса графиката е разбита на две части $D=0.2-0.5$ фиг.3,а и $D=0.5-0.9$ фиг.3,б.

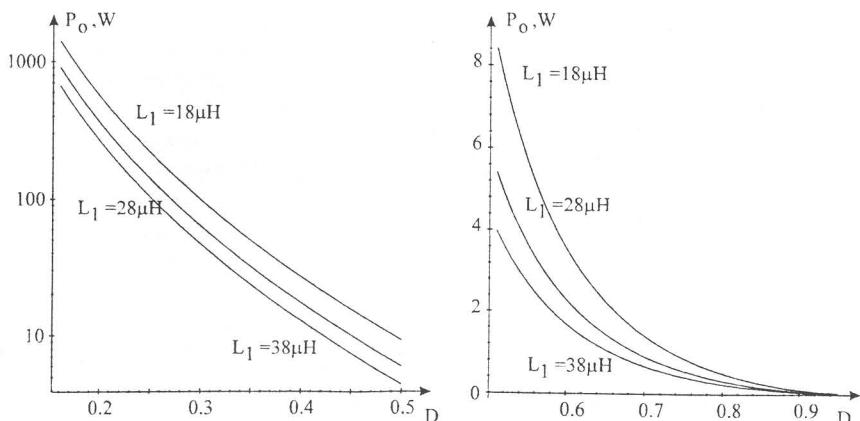


Фиг.3

Ограничителни условия при регулиране

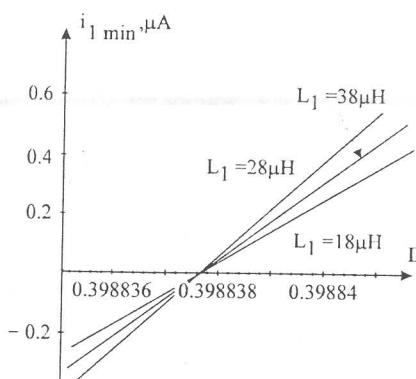

Фиг.4

вижда, че достигането на нула на тока през дросела е при стойност 0.3988379 и не зависи от L_1 .

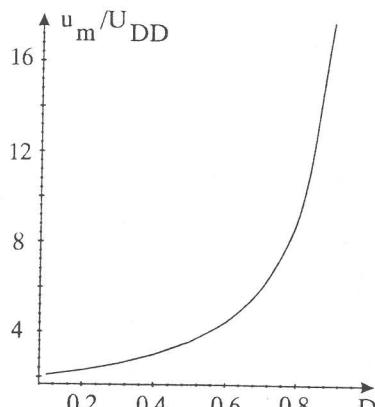

Фиг.5

Заключение

Получените аналитични изрази и резултати позволяват разработването на съвременна система за управление на стъпало работещо в режим клас "Е" при динамично изменение на товара и регулиране с коефициента на запълване на управляващите импулси.

Изчислената за работната честота индуктивност е от $(10 \div 60) \mu\text{H}$ при $L_1 = 28 \mu\text{H}$, което е физически реализуема стойност.

Приложение

$$\begin{aligned} c1Xem = & \quad 2*((\cos(1/K1*Pi)^2-1)*A \\ & +B*\sin(1/K1*Pi)*\cos(1/K1*Pi))*\cos(fio) \\ & +2*((-\cos(1/K1*Pi)^2+1)*K1*B \\ & +A*K1*\sin(1/K1*Pi)*\cos(1/K1*Pi))*\sin(fio)+I0*Pi \\ csXem = & \quad 2*((\cos(1/K1*Pi)^2-1)*K1*B \\ & -A*K1*\sin(1/K1*Pi)*\cos(1/K1*Pi))*\cos(fio) \\ & +2*((\cos(1/K1*Pi)^2-1)*A+ \\ & B*\sin(1/K1*Pi)*\cos(1/K1*Pi))*\sin(fio) \end{aligned}$$

Литература

- 1.Albulet, M., An explicit design criterion for the RF choke reactance, on the class E power amplifiers and frequency multipliers, Transactions of the South African Institute of Electrical Engineers, Vol: 85, Iss: 2, p. 37-42, June 1994, ISSN: 0038-2221,
- 2.Albulet, M.; Radu, S.Second order effects in collector amplitude modulation of class E power amplifier, Archiv fur Elektronik und Uebertragungstechnik, Vol: 49, Iss: 1, p. 44-9, Jan. 1995, ISSN: 0001-1096
- 3.Немигенчев,И.Н., В.И.Алексиев, Работа в режим клас “Е” при крайна стойност на захранващия дросел и променлив коефициент на запълване, Национална научно-приложна конференция по електронна техника, Созопол, 1997.